

Med 3 RC-led

$$Gain_{dB} := 2.62 \cdot 2 = 5.24$$

$$R_i := 10 \text{ k}\Omega$$

$$f_{High} := 1000 \text{ Hz}$$

$$f_{Low} := 20 \text{ Hz}$$

Solve these values

$$G_0 := 1$$

$$20 \cdot \log(G_0) = Gain_{dB}$$

$$G_0 := \text{Find}(G_0) = 1.8281$$

$$G_0 = 1.828$$

$$R_f := R_i \cdot G_0 = 18.281 \text{ k}\Omega$$

$$G_{0.6} := Gain_{dB} \cdot \frac{2}{3} = 3.493$$

$$G_{0.3} := Gain_{dB} \cdot \frac{1}{3} = 1.747$$

Solve these values

$$G_1 := 1$$

$$20 \cdot \log(G_1) = G_{0.6}$$

$$G_1 := \text{Find}(G_1) = 1.4951$$

$$G_1 := 10^{\frac{G_{0.6}}{20}} = 1.4951$$

$$G_1 = 1.4951$$

Solve these values

$$G_2 := 1$$

$$20 \cdot \log(G_2) = G_{0.3}$$

$$G_2 := \text{Find}(G_2) = 1.2227$$

$$G_2 := 10^{\frac{G_{0.3}}{20}} = 1.2227$$

$$G_2 = 1.2227$$

Solve these values

$$G_3 := 1$$

$$20 \cdot \log(G_3) = 0$$

$$G_3 := \text{Find}(G_3) = 1$$

$$G_3 := 10^{\frac{0}{20}} = 1$$

$$G_3 = 1$$

$$R_{f'} := G_1 \cdot R_i = 14.951 \text{ k}\Omega$$

$$R_{f''} := G_2 \cdot R_i = 12.227 \text{ k}\Omega$$

$$R_{f'''} := G_3 \cdot R_i = 10 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 := \frac{R_f \cdot R_{f'}}{R_f - R_{f'}} = 82.074 \text{ k}\Omega$$

$$R2 := \frac{Rf' \cdot Rf''}{Rf' - Rf''} = 67.123 \text{ } \mathbf{k\Omega}$$

$$R3 := \frac{Rf'' \cdot Rf'''}{Rf'' - Rf'''} = 54.896 \text{ } \mathbf{k\Omega}$$

$$Rf' := \frac{R1 \cdot Rf}{R1 + Rf} = 14.951 \text{ } \mathbf{k\Omega}$$

$$Rf'' := \frac{R2 \cdot Rf'}{R2 + Rf'} = 12.227 \text{ } \mathbf{k\Omega}$$

$$Rf''' := \frac{R3 \cdot Rf''}{R3 + Rf''} = 10 \text{ } \mathbf{k\Omega}$$

$$\begin{array}{ll} R1 = 82.074 \text{ } \mathbf{k\Omega} & Rf = 18.281 \text{ } \mathbf{k\Omega} \\ R2 = 67.123 \text{ } \mathbf{k\Omega} & Ri = 10 \text{ } \mathbf{k\Omega} \\ R3 = 54.896 \text{ } \mathbf{k\Omega} & \end{array}$$

$$fHigh := 1000 \text{ } \mathbf{Hz} \quad fLow := 55 \text{ } \mathbf{Hz}$$

$$f_logstep := \frac{1}{3} \log \left(\frac{fHigh}{fLow} \right) = 0.42$$

$$p1 := fLow = 55 \text{ } \mathbf{Hz}$$

$$p2 := p1 \cdot 10^{1 \cdot f_logstep} = 144.624 \text{ } \mathbf{Hz}$$

$$p3 := p1 \cdot 10^{2 \cdot f_logstep} = 380.295 \text{ } \mathbf{Hz}$$

$$p4 := p1 \cdot 10^{3 \cdot f_logstep} = 1000 \text{ } \mathbf{Hz}$$

$$C1 := \frac{1}{(R1 + Rf) \cdot 2 \cdot \pi \cdot p1} = 28.835 \text{ } \mathbf{nF}$$

$$C2 := \frac{1}{(R2 + Rf') \cdot 2 \cdot \pi \cdot p2} = 13.408 \text{ } \mathbf{nF}$$

$$C3 := \frac{1}{(R3 + Rf'') \cdot 2 \cdot \pi \cdot p3} = 6.235 \text{ } \mathbf{nF}$$